

Appunti di Elettronica Digitale

Contents


1 lezione del 17-03-26

Nella scorsa lezione abbiamo visto come usare il diodo in alcuni circuiti elementari, fra cui i *rettificatori*. In particolare, finora abbiamo considerato il comportamento dei rettificatori sottoposti ad un carico resistivo R_L , secondo due modelli (ideale e caduta costante).

Abbiamo però che siamo riusciti soltanto a realizzare un'operazione di rettifica *single phase*, mentre l'obiettivo che abbiamo quando rettifichiamo un segnale è probabilmente quello di portarlo a essere il più vicino possibile al DC (come avevamo già detto in 7.2, rettificare l'alimentazione casalinga). Per fare ciò, vediamo cosa succede se si sottopone il rettificatore ad un elemento di filtraggio *reattivo*.

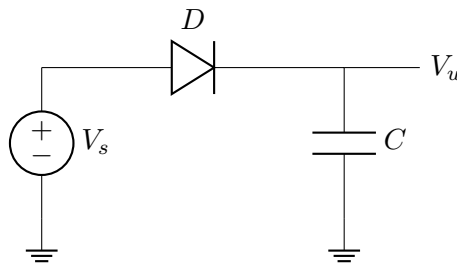1.1 Circuito rettificatore con condensatore


Vediamo quindi cosa succede se mettiamo a valle del rettificatore un *condensatore*:



Quello che accadrà in questo caso è che il condensatore, di equazione:

$$I_C = C \frac{dV_u}{dt} = I_D$$

ci porterà in una situazione dove:

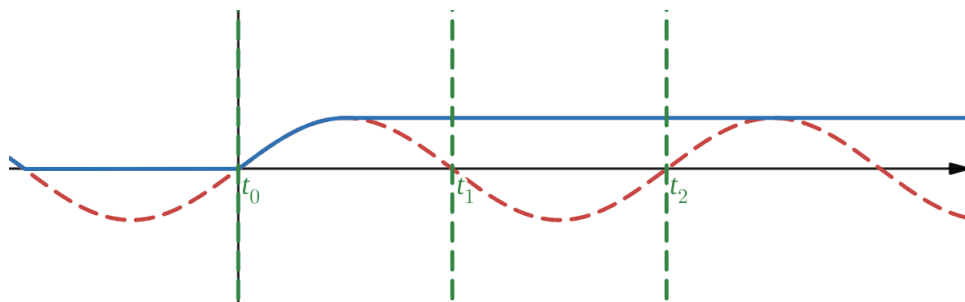

1. Da t_0 a $\frac{t_1}{2}$ (considerati gli estremi della scorsa sezione, $\frac{t_1}{2}$ è il picco di tensione) la tensione V_s sarà positiva, e lo sarà anche la V_u , che la inseguirà con i vari dettagli che avevamo detto (una piccola caduta di potenziale e il ritardo di conduzione). Notiamo che questo processo non andrà solo ad aumentare V_u , ma anche a caricare il condensatore C ;
2. Da $\frac{t_1}{2}$ in poi, per via della capacità C (ormai carica) che vorrà mantenere il voltaggio costante, avremo che il voltaggio V_u sarà pressappoco costante su t .

In questo caso ideale, il valore della capacità C non sarà particolarmente significativo finché questa verrà caricata da V_s abbastanza in fretta da raggiungere il picco in $\frac{t_1}{2}$. Questo perché non ci sarà nessun elemento resistivo (nel caso ideale) che potrà fungere da "sfogo" per la capacità, che andrebbe alternativamente a scaricarsi (cosa che vedremo fra poco).

Per fissare il meccanismo rispetto all'analisi del comportamento dei diodi, ipotizziamo che il diodo si trovi in conduzione finché:

$$I_D > 0 \implies \frac{dV_u}{dt} > 0$$

e quindi la V_u caricherà come V_s fino a $\frac{t_1}{2}$. Dopo aver attraversato il primo picco, il condensatore non caricherà più, il diodo si trasformerà in un aperto, e quindi avremo:


$$I_C = I_D = 0$$

Cioè da $\frac{t_1}{2}$ in poi il diodo sarà sempre in inversa, meno i punti di cresta dove starà alla soglia di conduzione ma a corrente nulla.

Questo ci sarà utile se il nostro obiettivo era quello di trasformare una tensione alternata in una tensione continua, cioè effettivamente rettificarla ad una sorgente di tensione costante nel tempo. Notiamo però che non abbiamo totalmente risolto il problema, in quanto potrebbero sempre esserci irregolarità nella retta da $\frac{t_1}{2}$ in poi date dalla scarica del condensatore o dal rumore del segnale V_s .

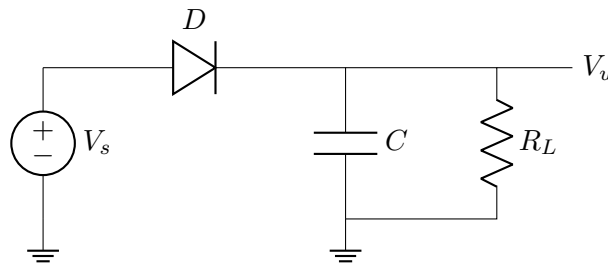1.2 Circuito rettificatore con filtro RC


Vediamo nel dettaglio cosa intendiamo. Se reintroduciamo una resistenza di carico, in parallelo al condensatore, otteniamo la seguente configurazione:



In questo caso il condensatore, da $\frac{t_1}{2}$ in poi, avrà modo di scaricarsi su R_L . In altre parole, quando il diodo entrerà in interdizione, la tensione sul condensatore tenderà a scaricarsi sulla resistenza seguendo l'equazione tipica del circuito RC:

$$V_u \propto e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad \tau = RC$$

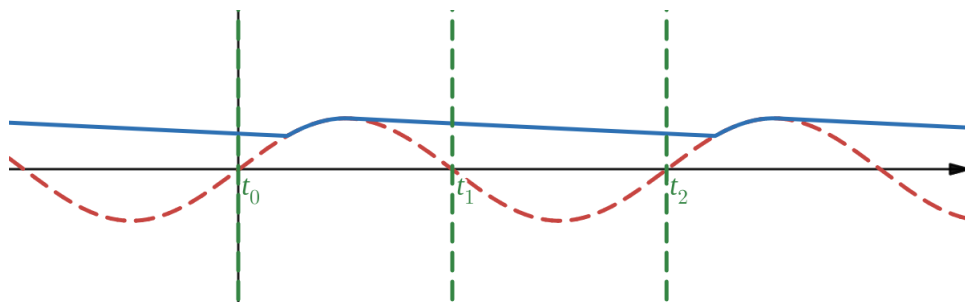Ciò significherà che esisterà un istante, precedente al t_0 del ciclo successivo, dove V_s salirà sopra il livello raggiunto da V_u , ricaricherà il condensatore (alzando il voltaggio nuovamente fino al valore di picco), permettendo che il ciclo continui.




Chiamiamo questo voltaggio di caduta **ripple voltage** del rettificatore.

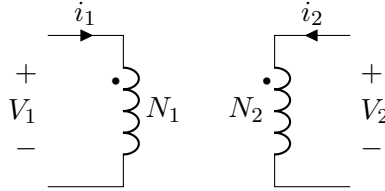1.3 Circuito rettificatore a doppia semionda

L'idea che abbiamo guardando al grafico della scorsa sezione è che, se si potessero combinare i contributi di due diodi (uno in una direzione, e uno nell'altra, rispetto a V_s), allora si potrebbe "riempire" il calo di tensione successivo a $\frac{t_1}{2}$ con un contributo in tensione dato dal diodo invertito.

Per formalizzare quello che si è detto, introduciamo un componente detto **trasformatore**, dal simbolo:



Questo è un componente magnetico che varia il valore efficace della tensione alternata tramite il *rapporto spire*:

$$n = \frac{N_1}{N_2}$$

preservando la potenza ideale tra avvolgimento *primario* e *secondario*.

Prenderemo in considerazione soltanto i trasformatori ideali, per i quali il flusso magnetico totale può essere considerato trascurabile, per cui:


- La forza **magnetomotrice** totale dovrà essere nulla per mantenere un flusso finito (riluttanza ideale nulla):

$$N_1 i_1 + N_2 i_2 = 0 \implies \frac{i_2}{i_1} = -\frac{N_1}{N_2} = -n$$

- Vale la legge di **Faraday** alle tensioni:

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}, \quad V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \implies \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = n$$

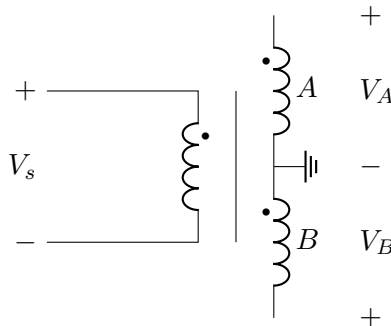Notiamo che ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno è di un trasformatore a **presa centrale** (o a *massa centrale*, o ancora in inglese *center tap*), cioè un trasformatore che ha il punto centrale di uno degli avvolgimenti ancorato a massa.




Questo significa che le due estremità che resteranno esposte (V_A e V_B) risulteranno, sottoposte al voltaggio V_s sull'altro avvolgimento, alternativamente in tensione.

Una caratteristica fondamentale da notare del trasformatore a presa centrale è che i voltaggi V_A e V_B visti dai due estremi saranno la metà del voltaggio che avremo sull'intero trasformatore

(preso $n = 1$, di V_s). Per avere un comportamento simile ad un trasformatore normale, quindi, converrà prendere qualcosa come $n \approx 0.5$.

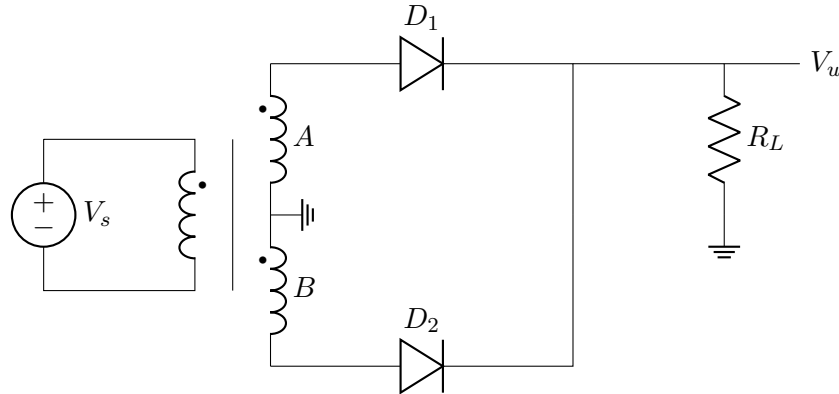Vediamo quindi com'è disposto il circuito rettificatore a *doppia semionda* che sfrutta il trasformatore a massa centrale:



Quello che otterremo in questa situazione è che durante il primo semiperiodo, cioè da t_0 a t_1 , si avrà $V_s > 0$, e quindi D_1 sarà in conduzione e D_2 in interdizione. Durante il secondo semiperiodo, invece, cioè da t_1 a t_2 , si avrà $V_s < 0$, e quindi D_2 sarà in conduzione e D_1 in interdizione.

La verifica si ha analizzando i due semiperiodi:

- $t_0 < t < t_1$

Per il primo semiperiodo, poniamo la condizione di conduzione a D_1 e di interdizione a D_2 , per cui la corrente scorre in senso orario sulla maglia formata dai diodi.

Verifica La verifica si fa imponendo la condizione di conduzione a D_1 e di interdizione a D_2 :

$$I_{D_1} = \frac{V_A}{R_L} > 0, \quad V_{AK2} = -V_B - V_A < 0$$


- $t_1 < t < t_2$

Per il secondo semiperiodo, poniamo la condizione di conduzione a D_2 e di interdizione a D_1 , per cui la corrente scorre in senso antiorario sulla maglia formata dai diodi.

Verifica La verifica si fa imponendo la condizione di conduzione a D_2 e di interdizione a D_1 :

$$I_{D_2} = -\frac{V_B}{R_L} > 0, \quad V_{AK1} = V_A - (-V_B) < 0$$

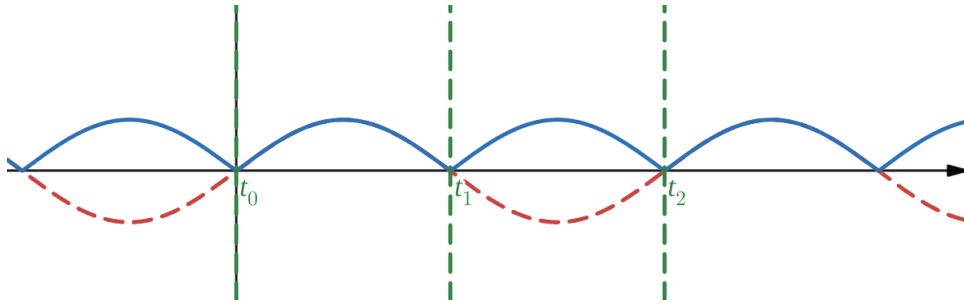
Il risultato sulla forma d'onda è che otteniamo un valore non rettificato in *single phase*, ma in qualche modo il valore assoluto del segnale da V_s , cioè:



Chiamiamo questo tipo di rettifica *full wave rectification*, per distinguerla appunto dalla *single phase rectification* vista in 7.2.1. Abbiamo quindi riempito il secondo semiperiodo come ci eravamo prefissi di fare.

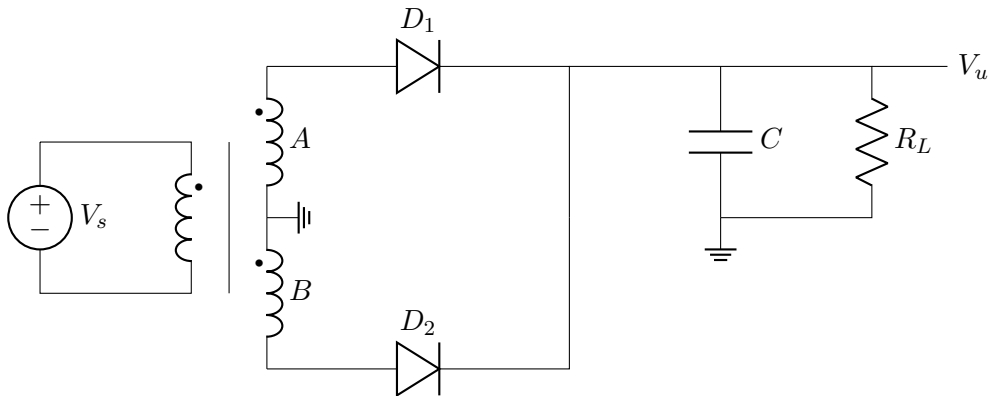
1.4 Circuito rettificatore a doppia semionda con filtro RC

Concludiamo reintroducendo il condensatore C per "stabilizzare" in qualche modo il voltaggio. Non facciamo il caso con solo C , in quanto sarebbe banale ed uguale al caso senza doppia semionda, e passiamo direttamente al filtro RC:



Quello che otteniamo è quindi l'effetto combinato della doppia semionda e del condensatore. Anche in questo caso, quando il diodo entrerà in interdizione, la tensione sul condensatore tenderà a scaricare sulla resistenza seguendo l'equazione tipica del circuito RC. Ciò significherà che gli istanti dove V_s salirà sopra il livello raggiunto da V_u e quindi ricaricherà il condensatore (alzando il voltaggio nuovamente fino al valore di picco) accadranno con frequenza doppia (in corrispondenza sia di t_0 che di t_1 , più opportune fasi).

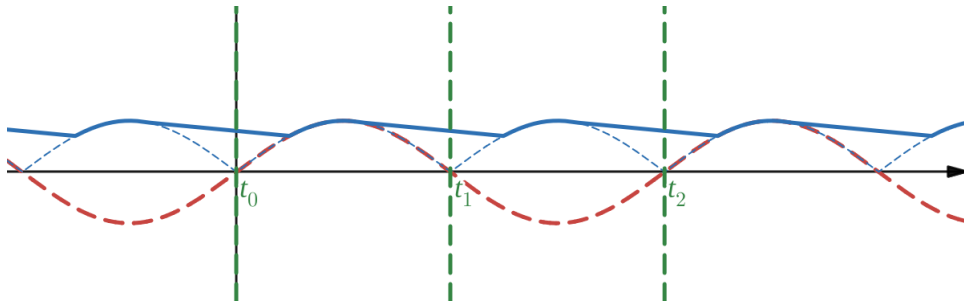
Questo ci permetterà di ridurre al minimo l'effetto del ripple voltage, portando ad una forma d'onda che è molto vicina all'essere costante. Chiaramente, all'aumentare di C "appiattiamo" sempre più la forma d'onda.



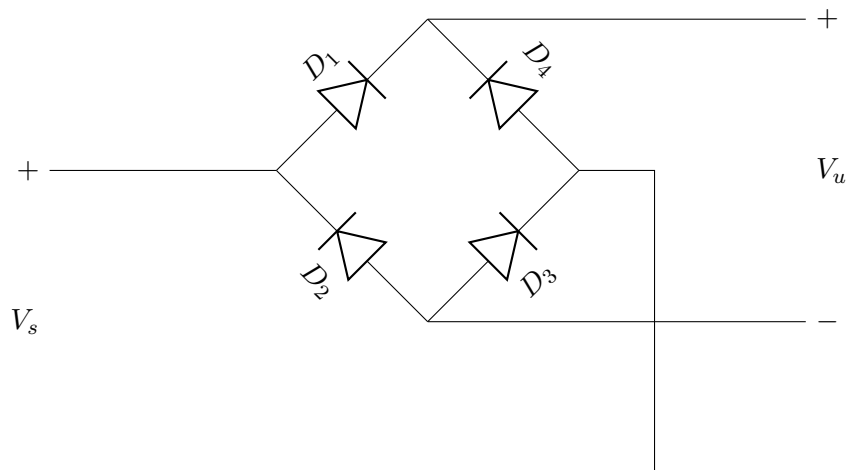1.5 Rettificatore a ponte di Graetz

Una soluzione alternativa alla doppia semionda col trasformatore (che chiamiamo anche *presa centrale*) è data dall'utilizzo di una particolare configurazione di 4 diodi, detta ponte di *Graetz*. Questo ci permetterà di risparmiare sul trasformatore a presa centrale (ingombrante e costoso).

Il circuito del ponte di Graetz è il seguente:



Abbiamo che a sinistra introduciamo una corrente *alternata* V_s e a destra estraiamo una corrente *continua* V_u (o almeno rettificata in *full wave*, vedremo in seguito metodi analoghi a prima per stabilizzare fino a DC).

Studiamo quindi il circuito nei due regimi, cioè nei due semiperiodi:

- $t_0 < t < t_1$

Nel primo semiperiodo, i diodi D_1 e D_3 sono in conduzione, mentre i diodi D_2 e D_4 sono in interdizione. Questo significa che avremo percorsi chiusi dal + di V_s al + di V_u , e dal - di V_s al - di V_u .

Prenderemo quindi la parte positiva del segnale V_s , con:

$$V_u = V_s$$

Verifica La verifica per i diodi D_1 e D_3 si fa, ponendo una certa resistenza di carico R_L

su V_u , notando che si va a formare un circuito chiuso tale che:

$$I = \frac{V_s}{R_L}$$

che rispetta la condizione di conduzione.

Per gli altri diodi dovremo imporre le condizioni di interdizione sul voltaggio:

$$V_{AK2} = -V_s, \quad V_{AK4} = -V_s$$

dalle considerazioni fatte prima.

- $t_1 < t < t_2$

Nel secondo semiperiodo, saranno invece i diodi D_2 e D_4 sono in conduzione, mentre i diodi D_1 e D_3 sono in interdizione. Questo significa che avremo percorsi chiusi dal $-$ (ora positivo) di V_s al $+$ di V_u , e dal $+$ di V_s (ora negativo) al $-$ di V_u .

Prenderemo quindi la parte negativa rettificata del segnale V_s , con:

$$V_u = -V_s$$

Verifica La verifica per i diodi D_2 e D_4 si fa come prima ponendo una certa resistenza di carico R_L su V_u , notando che si va a formare un circuito chiuso tale che:

$$I = \frac{V_s}{R_L}$$


che rispetta la condizione di conduzione.

Per gli altri diodi dovremo imporre le condizioni di interdizione sul voltaggio:

$$V_{AK1} = -V_s, \quad V_{AK3} = -V_s$$


dalle considerazioni fatte prima.

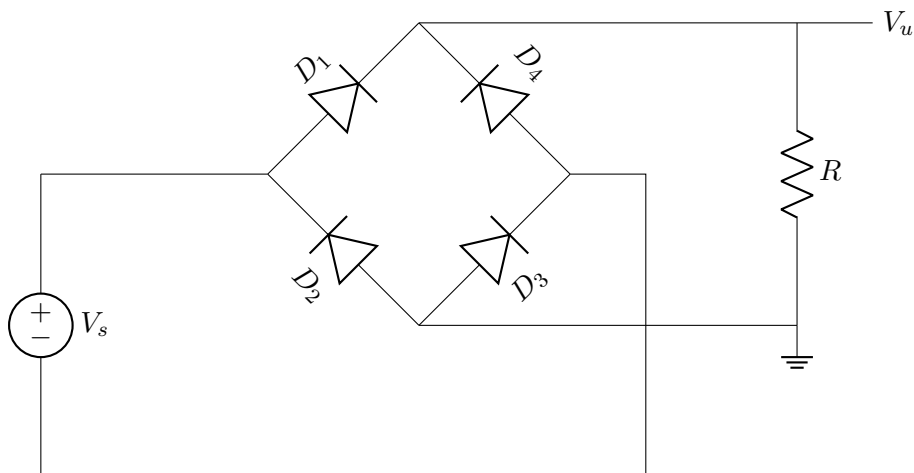Il risultato è quindi che abbiamo ottenuto un circuito esattamente uguale al rettificatore a doppia semionda visto in 8.0.3, ma risparmiandoci il trasformatore a presa centrale. Anche il grafico della forma d'onda sarà lo stesso di 8.0.3. Nello specifico, tracciamo il circuito come:



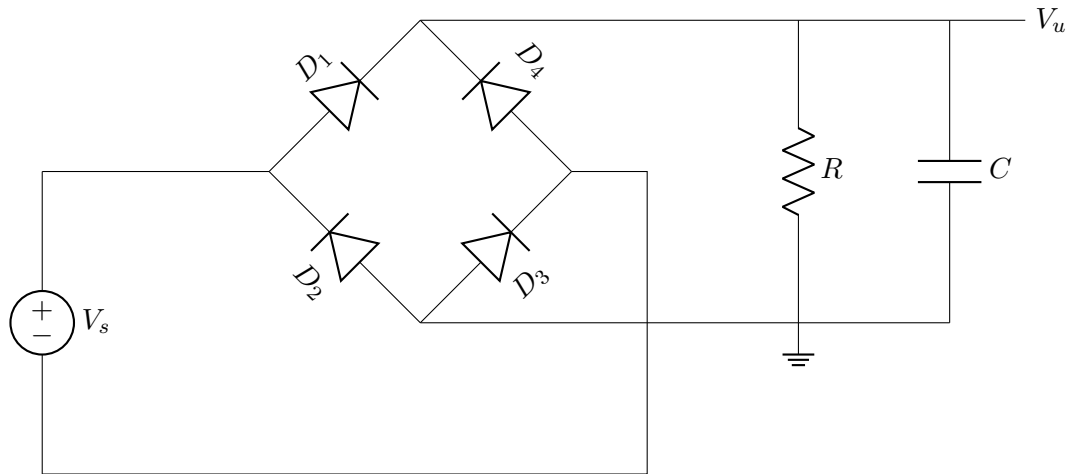1.6 Rettificatore a ponte di Graetz con filtro RC

Come per il circuito a rettificatore a trasformatore a presa centrale, il ponte di Graetz può essere migliorato introducendo uno stage di filtraggio RC che stabilizzi la tensione V_u in uscita:



Anche in questo caso, questa soluzione ci permetterà di ridurre al minimo l'effetto del ripple voltage, portando ad una forma d'onda che è molto vicina all'essere costante. Chiaramente, all'aumentare di C "appiattiamo" sempre più la forma d'onda. Il grafico della forma d'onda sarà lo stesso di 8.0.4.

1.7 Confronto fra tra presa centrale e ponte di Graetz

Confrontiamo le due soluzioni che abbiamo dato per la rettifica del segnale.

- La soluzione a **presa centrale** per la rettifica della tensione richiede un trasformatore ingombrante e costoso, di cui solo metà avvolgimento per volta è effettivamente in operazione;
- La soluzione a **ponte di Graetz** invece utilizza 4 diodi che lavorano in coppia per risolvere lo stesso problema. Solitamente i diodi sono compatti e leggeri rispetto al trasformatore della presa centrale, per cui si ottiene un circuito più compatto e più leggero.

Notiamo quindi in termini numerici quali sono le differenze principali:

Caratteristica	Presa centrale	Ponte di Graetz
Diodi necessari	2	4
PIV (Tensione Inversa)	$2V_s$	V_s
Ingombro/Peso	Elevato (Ferro/Rame)	Ridotto (Efficiente)
Caduta di tensione	$1 \times V_\gamma$	$2 \times V_\gamma$

- Il numero di *diodi necessari* rappresenta una metrica ovvia: il ponte di Graetz è più costoso in termini di diodi. Questo è però giustificato dal fatto che il trasformatore a presa centrale è solitamente ingombrante e costoso;
- La **PIV**, o *tensione inversa*, è la tensione inversa a V_s necessaria a destabilizzare il rettificatore. Abbiamo che questa è doppia nel rettificatore a presa centrale, dove dobbiamo vincere entrambi gli estremi di avvolgimenti, mentre è unitaria per il rettificatore a ponte;

- Anche l'*ingombro/peso* del componente rettificatore finale rappresenta una metrica triviale, che abbiamo già discusso notando i vantaggi del ponte a diodi rispetto al trasformatore con tap;
- Infine, notiamo che il trasformatore è leggermente più efficiente per quanto riguarda le cadute di potenziale $V_\gamma \approx 0.7\text{ V}$ sui diodi. Questo è chiaro dal fatto che nel primo caso dobbiamo passare attraverso al più un diodo in conduzione, mentre nel ponte si passa sempre per 2 diodi in conduzione (raddoppiando la caduta complessiva).

In conclusione, il ponte di Graetz è lo standard moderno, in quanto il costo di due diodi extra è trascurabile rispetto al risparmio su peso e dimensioni del trasformatore.

Detto questo, il ponte di Graetz non è perfetto: a parte il problema del costo aggiunto dei 4 (2 in più rispetto alla presa centrale) diodi, abbiamo che l'uscita di un ponte di Graetz è unidirezionale, ma fortemente pulsante. Questo significa che si ha comunque un effetto consistente del ripple voltage. Abbiamo che questa fluttuazione di tensione (ondulazione) è inaccettabile per la maggior parte dei circuiti elettronici. Ad esempio:

- Nei circuiti *audio*, il ripple voltage comporta un ronzio a 100 Hz (in Europa, 120 Hz negli Stati Uniti) negli altoparlanti;
- Nei circuiti *digitali* si potrebbero avere errori logici: microprocessori che lavorano ad alta frequenza potrebbero riavviarsi se sottoposti a variazione della tensione di alimentazione;
- Si potrebbero avere errori di precisione nei circuiti di *misura*, ovvero imprecisioni dei sensori utilizzati.

La strategia per risolvere questo problema sarà data in due passaggi:

1. **Filtraggio:** Adottiamo un condensatore per "livellare" le valli di tensione (e questo lo abbiamo già visto, introducendo il filtro RC nei rettificatori studiati);
2. **Regolazione:** Introduciamo un diodo *Zener* (visti in 6.1.1) per rendere l'uscita immune alle variazioni del carico. Avevamo già introdotto, infatti, come un diodo di Zener in regime di breakdown può comportarsi come un generatore di tensione costante.

1.8 Rettificatore con diodo Zener

Vediamo nello specifico come i diodi **Zener** vengono usati nei rettificatori. Abbiamo che questi sono, di base, componenti con le seguenti caratteristiche:

- A differenza dei diodi comuni, il diodo Zener è progettato per lavorare stabilmente nella regione di rottura (*breakdown*) senza danneggiarsi;
- In questa zona, la curva $i-v$ diventa quasi verticale: grandi variazioni di corrente corrispondono a variazioni minime di tensione.

Ciò significa che il diodo Zener si comporta come segue:


- Si comporta come un normale diodo in polarizzazione diretta.
- In polarizzazione inversa, blocca la corrente fino a V_Z .

- Superata V_Z , la tensione ai capi del diodo resta circa costante a V_Z .

Questo significa che possiamo utilizzare il diodo Zener per effettuare 2 operazioni principali:

- **Riferimento:** il diodo in regime di breakdown fornisce una tensione costante e nota;
- **Protezione:** introducendo un diodo Zener possiamo imitare i picchi di tensione.

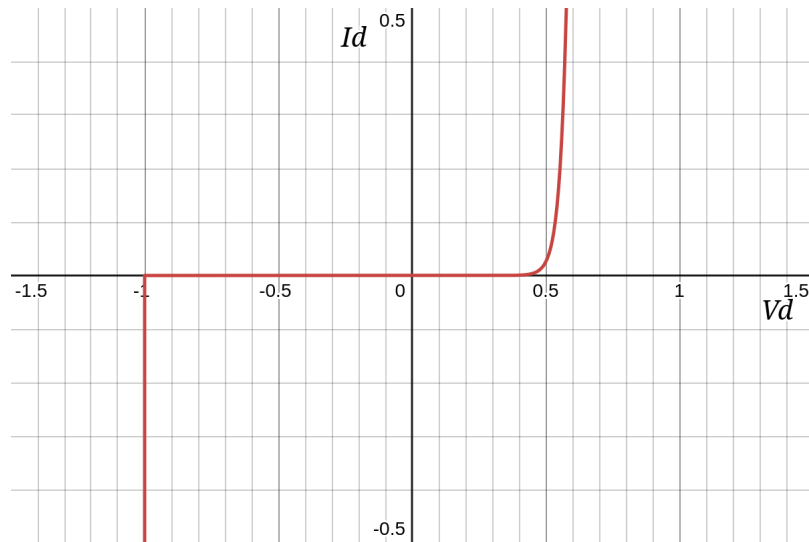Avremo bisogno di modificare il modello a caduta tensione che avevamo introdotto per il diodo, introducendo la zona di breakdown per voltaggi negativi.



Il modello a caduta costante verrà quindi variato introducendo le 3 regioni operative:

1. Conduzione in polarizzazione diretta:

$$V_{AK} = V_\gamma, \quad \text{verificare } I_D \geq 0$$

2. Interdizione:

$$I_D = 0, \quad \text{verificare } -|V_Z| < V_{AK} < V_\gamma$$

3. Conduzione in polarizzazione inversa (breakdown):


$$V_{AK} = -|V_Z|, \quad \text{verificare } I_D \leq 0$$

Questa è la zona di funzionamento utilizzata per il regolatore.

2 lezione del 20-03-26

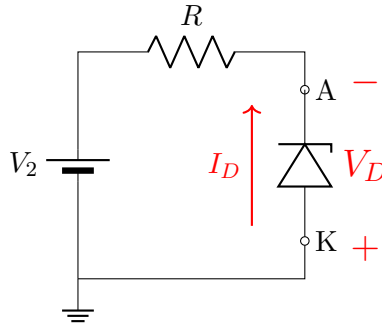2.1 Diodo Zener: Operare nel Breakdown

Analizziamo un semplice circuito che utilizza il diodo zener.



Risolvendo con la seconda legge di Kirchhoff alle maglie otteniamo l'equazione


$$-I_D R - V_2 - V_D = 0, \quad -V_2 - V_D = R I_D, \quad -\frac{V_2 + V_D}{R} = I_D$$

Dalla quale abbiamo ottenuto l'equazione della *retta di carico*

$$I_D = -\frac{V_2 + V_D}{R}$$

In genere si indica con $I_Z = -I_D$ per facilitare l'analisi

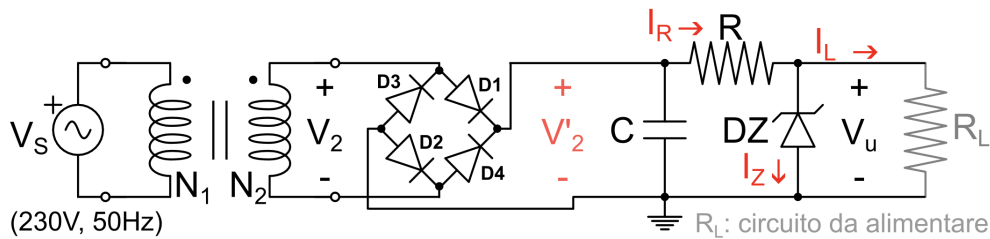2.1.1 Regolatore di tensione con diodo zener



Notiamo che se $I_Z > 0$ allora $V_u = V_Z$ possiamo quindi dire che:

$$I_R = \frac{V'_2 - V_Z}{R}, \quad I_L = \frac{V_Z}{R_L}, \quad I_Z = I_R - I_L = \frac{V'_2 - V_Z}{R} - \frac{V_Z}{R_L} > 0$$

Il fatto che $I_Z > 0$ ci assicura che il diodo di zener sia in conduzione.

Mettiamo nella situazione di un progettista che deve scegliere il valore della resistenza R . Come decido il valore?

- La tensione dopo il ponte di Greatz è soggetta a *ripple*: $V'_{2,\min} \leq V_2 \leq V'_{2,\max}$
- Quando il carico non richiede corrente ($R \rightarrow +\infty$) si che $I_L = 0$ quindi $I_Z = I_R$. Da questo otteniamo

$$I_{Z,\max} = \frac{V'_{2,\max} - V_Z}{R}$$


quindi

$$V_Z I_{Z,\max} < P_{Z,\max} \implies I_{Z,\max} < \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} \implies R > \frac{(V'_{2,\max} - V_Z) V_Z}{P_{Z,\max}}$$

Il valore trovato è il valore **minimo tollerabile** di R per il quale il circuito continua a funzionare come ci aspetteremmo.

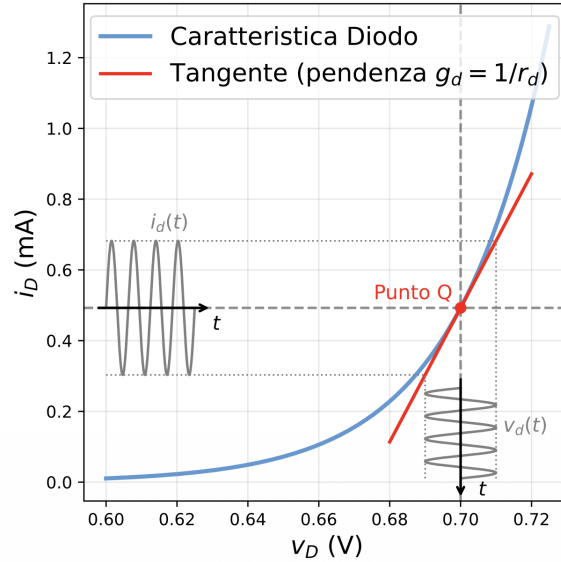2.2 Modello del diodo per piccolo segnali

Abbiamo già visto come comportarci in circuiti con diodo a grandi segnali. Oggi vogliamo focalizzarci sull'aspetto duale che sono i **piccoli segnali**. Vediamo quindi quali approssimazione possiamo fare per risolvere circuiti di questo tipo.



Prestiamo importanza come già fatto in precedenti al punto Q detto *punto di riposo* di coordinate (V_{DQ}, I_{DQ}) . L'idea chiave è quella di dire che se le variazioni del segnale sono sufficientemente piccole rispetto alla tensione termica che la curva esponenziale del diodo può essere approssimata con un segmento rettilineo tangente al punto Q . Queste semplificazioni vengono adottate perché portano a vantaggi:

- **Semplificazione:** vogliamo evitare di risolvere equazioni trascendentali ma lineari trattando il diodo come una semplice resistenza r_d .
- **Sovrapposizione degli effetti:** un circuito *linearizzato* può essere studiato con il *principio di sovrapposizione degli effetti*, possiamo quindi separare l'analisi in **continua** (che fissa il punto Q) dall'analisi **alternata** (che elabora il segnale).
- **Linearizzazione:** se $|v_d(t)| \ll V_{DQ}$:

$$i_D(t) = f(V_{DQ}) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t) \leftrightarrow i_D(t) = I_{DQ} + i_d(t)$$

$$\Rightarrow I_{DQ} = f(V_{DQ}), \quad i_d(t) = \left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}} \cdot v_d(t)$$

Abbiamo quindi che

- **Conduttanza differenziale:**

$$g_d = \frac{i_d}{v_d} = \left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}}$$

- **Resistenza differenziale:**

$$r_d = \frac{1}{g_d} = \left(\left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}} \right)^{-1}$$

Analiticamente possiamo dire

$$i_D = f(v_D) = I_S(e^{\frac{v_{DQ}}{\eta V_T}} - 1)$$

mettendo tutto insieme otteniamo


$$g_d = \left. \frac{\partial f}{\partial V_D} \right|_{V_{DQ}} = \frac{1}{\eta V_T} I_S e^{\frac{v_{DQ}}{\eta V_T}} = \frac{I_S \left(e^{\frac{v_{DQ}}{\eta V_T}} - 1 \right) + I_S}{\eta V_T} \approx \frac{I_{DQ}}{\eta V_T}, \quad I_{DQ} \gg I_S$$

Notiamo che i *parametri differenziali* dipendono dal punto di riposo (V_{DQ}).

3 lezione del 24-03-26

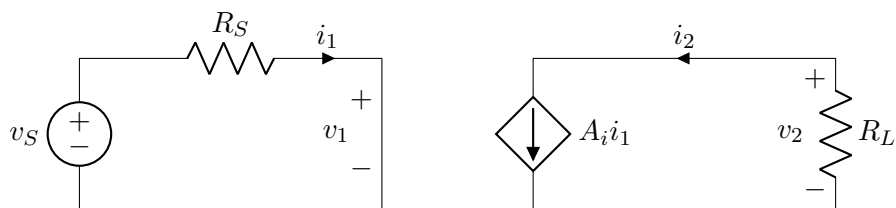3.1 Il transistor bipolare BJT

Il *Bipolar Junction Transistore* (**BJT**) è un dispositivo **attivo** a due porte e tre terminali. Viene idealmente rappresentato come un generatore di corrente controllato in corrente (**Modello GCCC**). Nel suo uso generico si accoppia una rete esterna che comprende un generatore di segnale di bassa potenza e di carico.



Questo circuito è costituito da una *rete sorgente* (parte sinistra) e una *rete di carico* (parte destra). A sinistra del circuito troviamo:

- Generatore di tensione sorgente v_S
- Resistenza sorgente R_S

Il generatore impone una tensione ai capi della resistenza, questo porta a far sì che sulla resistenza ci scorra una corrente che chiameremo i_1 .

A destra troviamo:

- Generatore di corrente controllato in corrente $A_i i_1$
- Resistenza di carico R_L

Un transistor bipolare sarà quindi un circuito che accetta una corrente a sinistra e impone una corrente modulata a destra.

3.1.1 Guadagno di tensione e corrente

Vediamo nel dettaglio cosa rappresenta il parametro A_i .

- **Guadagno in corrente** A_i : guardando alla maglia a destra notiamo che

$$i_2 = A_i i_1 \implies A_i = \frac{i_2}{i_1}$$

- **Guadagno in tensione** A_v : il collegamento alla rete esterna (indicata dalla resistenza R_L) ci permette di definire questo guadagno come

$$v_2 = -R_L i_2 = -R_L A_i i_1$$

Applicando la seconda legge di Kirchhoff alla maglia sinistra otteniamo

$$i_1 = \frac{v_S}{R_S}$$

Sostituendo il valore di i_1 trovato nell'equazione precedente

$$v_2 = -R_L A_i \frac{v_S}{R_S}$$

Quello che vogliamo è esplicitare il guadagno di tensione definito come rapporto fra la differenza di potenziale sulla *resistenza di carico* e la tensione del *generatore sorgente*

$$A_v = \frac{v_2}{v_S} = -A_i \frac{R_L}{R_S}$$

Questi guadagni vengono detti di *amplificazione* o di *attenuazione* in base ai loro valori

$$A_i = \frac{i_{\text{out}}}{i_{\text{in}}} \quad (\text{guadagno di corrente}) \quad \begin{cases} A_i > 1 & (\text{amplificazione di corrente}) \\ A_i < 1 & (\text{attenuazione di corrente}) \end{cases}$$

$$A_v = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \quad (\text{guadagno di tensione}) \quad \begin{cases} A_v > 1 & (\text{amplificazione di tensione}) \\ A_v < 1 & (\text{attenuazione di tensione}) \end{cases}$$

3.1.2 Guadagno di potenza

Facciamo delle considerazioni anche sulla potenza erogata dal circuito.

- Sul *carico* viene erogata una potenza pari a

$$P_L = -v_2 i_2$$

- La *sorgente* eroga una potenza pari a

$$P_S = v_S i_1$$

Possiamo quindi definire un guadagno di potenza


$$A_P = \frac{P_L}{P_S} = -\frac{v_2 i_2}{v_S i_1} = -A_i A_v = A_i^2 \frac{R_L}{R_S}$$

Notiamo quindi una prima particolarità dei transistor: i componenti *attivi* (come i **BJT** o i **MOSFET**, *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*) permettono di ottenere valori di $A_P > 1$, cioè ricavare più potenza al carico di quanta ne viene erogata dalla sorgente (chiaramente sotto alimentazione esterna). Questo è il primo caso di utilizzo del transistor, cioè come *amplificatore* di potenza.

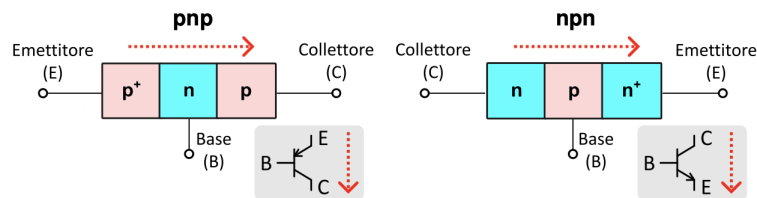3.2 Trattazione fisica del transistor bipolare

Abbiamo visto elettronicamente come è composto e quali sono i principali scopi di un transistor bipolare analizzando i guadagni di *tensione*, *corrente* e *potenza*. Concentriamoci adesso sulla realizzazione fisica di questo componente.

Il transistor bipolare a giunzione consiste di due giunzioni **p-n** poste l'una di fianco all'altra orientate in senso inverso. Si possono quindi ottenere due diverse configurazioni **pn** oppure **npn**.



Notiamo la presenza di tre componenti:


- **Emettitore:** emette i portatori di carica
- **Collettore:** raccoglie i portatori di carica
- **Base:** modula/controlla il passaggio dei portatori

Il drogaggio delle varie sezioni non è uguale, le sezioni che hanno un segno + come apice sono significativamente più drogate delle loro corrispettive. Questo come andremo a vedere permette il corretto funzionamento da transistor del componente. I versi indicati delle correnti in entrambe le configurazioni sono i versi *naturali* durante il funzionamento da *GCCC*.

4 lezione del 27-03-26

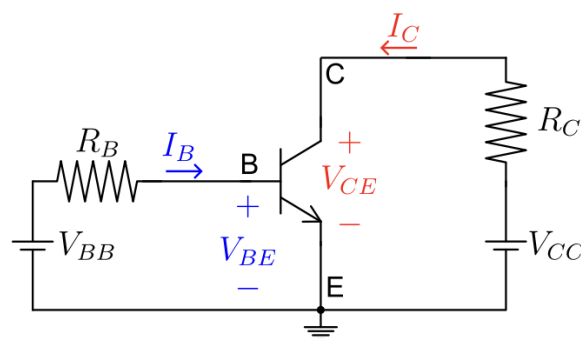4.1 Polarizzazione del transistor BJT

Nella scorsa lezione abbiamo visto il modello di **Ebers-Moll**, il quale ci impone di risolvere equazioni differenziale che talvolta possono risultare scomode o non pratiche. Vediamo adesso il comportamento del transistor bipolare e come si possono risolvere i circuiti applicando un modello semplificato.



Analizziamo questo circuito cercando di determinare il punto di riposo ($V_{BEQ}, I_{BQ}, V_{CEQ}, I_{CQ}$) del transistor. Abbiamo diversi approcci:

- **Analitici:** modello di Ebers-Moll o il modello semplificato
- **Grafici:** tracciatura della retta di carico sulle caratteristiche

Scriviamo adesso le equazioni alle due maglie del circuito


$$\begin{cases} V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} \\ V_{CC} = R_C I_C + V_{CE} \end{cases}$$

e ricordiamo le *equazioni caratteristiche* del BJT


$$\begin{cases} I_B = f(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C = g(V_{CE}, I_B) \end{cases}$$

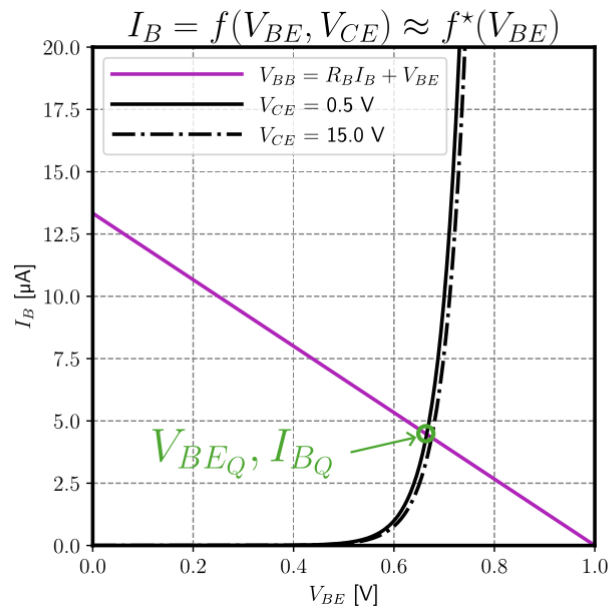4.1.1 Modello grafico

Utilizziamo ora il metodo grafico per trovare, senza commettere errori di approssimazione i valori del punto di riposo



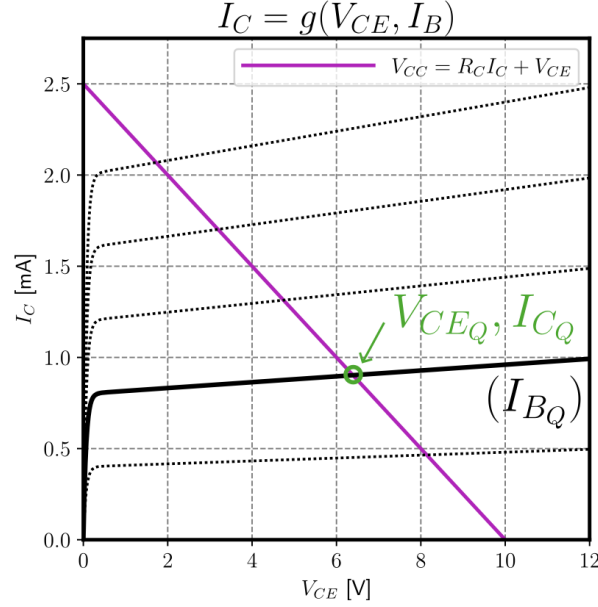Notiamo dal grafico che l'effetto Early è trascurabile sulle caratteristiche di ingresso (V_{BEQ}, I_{BQ}) che determiniamo per via grafica. Sempre con lo stesso metodo otteniamo le caratteristiche in uscita (I_{CQ}, V_{CEQ})



4.1.2 Modello analitico

Partiamo adesso con la risoluzione del medesimo circuito con il *metodo analitico*. Rimangono comunque le considerazioni fatte prima, ovvero che l'effetto Early è trascurabile quindi

$$I_B = (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}}$$

Sostituendo quanto appena trovato nell'equazione della retta di carico otteniamo

$$V_{BB} = R_B (1 - \alpha_F) I_{ES} e^{\frac{V_{BEQ}}{V_T}} + V_{BEQ}$$

Notiamo subito che questa è un'equazione trascendentale con incognita V_{BE} , andiamo quindi ad utilizzare il **modello analitico semplificato** portandoci in determinate condizioni

- *Modello a caduta costante della giunzione BE (ZAD):*

$$V_{BEQ}^* = V_\gamma \approx 0.7V$$

Sostituiamo adesso, come prima, quanto appena trovato nell'equazione della retta di carico

$$I_{BQ}^* = \frac{V_{BB} - V_\gamma}{R_B}$$

Ovviamente questo metodo commette un errore di approssimazione ma ci dà il vantaggio di poter risolvere il circuito utilizzando solo carta e penna. Notiamo anche che l'effetto Early viene trascurato anche sulla caratteristica di uscita quindi si ha la semplice relazione

$$I_{CQ}^* = \beta_F I_{BQ}^*$$







sostituendo otteniamo la seguente relazione

$$V_{CEQ}^* = V_{CC} - R_C \beta_F I_{BQ}^*, \quad \text{verifico: } V_{CEQ}^* > V_{CE,SAT} \approx 0.2V$$

Abbiamo quindi trovato il punto di riposo approssimato $(V_{BEQ}^*, I_{BQ}^*, V_{CEQ}^*, I_{CQ}^*)$

4.2 Risoluzione di circuiti con il transistor bipolare

Come per il diodo non possiamo sapere a priori in quale fra i tre stati possibili si trova il transistor prima di risolvere il circuito, dobbiamo quindi fare delle ipotesi, risolvere il circuito e poi verificare le ipotesi fatte. Questa tabella riassume i vari stati del transistor bipolare in entrambe le configurazioni e quali sono le verifiche da fare.

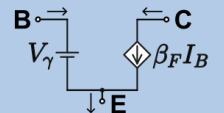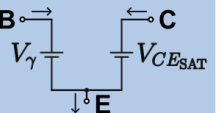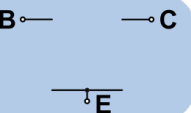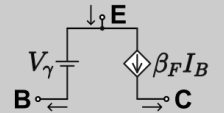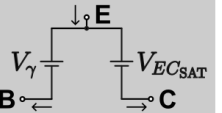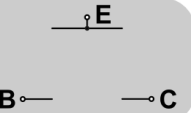BJT	Zona attiva diretta:	Saturazione:	Interdizione:
			
			
Ipotesi da verificare:			
	$I_{BQ} > 0; V_{CEQ} > V_{CE_{SAT}}$	$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$	$V_{BEQ} \leq V_\gamma$ $V_{BCQ} \leq V_\gamma - V_{CE_{SAT}}$
	$I_{BQ} > 0; V_{ECQ} > V_{EC_{SAT}}$	$I_{BQ} > 0; I_{CQ} < \beta_F I_{BQ}$	$V_{EBQ} \leq V_\gamma$ $V_{CBQ} \leq V_\gamma - V_{EC_{SAT}}$